

# 第一張第二面

(②) 9.下列何者不是燈泡的構造之一？

- ①螺紋金屬體 ②電池 ③燈絲
- ④玻璃罩。

(②) 10.教室內的其中一支燈管壞掉了，但其他燈管仍然會亮，這是因為教室內的燈管採用哪一種連接方式？

- ①串聯 ②並聯 ③串聯或並聯都可以
- ④要視教室的大小而定。

(③) 11.在電池並聯的通路中，如果其中一個電池沒電，燈泡的亮度會有什麼改變呢？

- ①不會改變 ②變更暗
- ③不會改變 ④變更亮。

(④) 12.如果要在電路中連接兩個電池和兩個燈泡，下列哪一種連接方式會讓燈泡的亮度最亮？

- ①燈泡和電池都並聯 ②燈泡和電池都串聯
- ③燈泡串聯、電池並聯 ④燈泡並聯、電池串聯。

(④) 13.將電的導體接在通路中，會發生下列哪一種情形呢？

- ①通路中的失正物品都壞了 ②電池的電力消失
- ③通路變成斷路 ④通路維持正常運作。

(①) 14.如果想要讓通路中的小馬達轉動方向相反，可以怎麼做呢？

- ①將電池的正、負極反過來連接
- ②加一個風車葉片
- ③換一個新電池
- ④增加一個串聯的電池。

(③) 15.下列電器用品的使用方式，哪一項是正確的？

- ①電腦不使用時一直維持開機狀態
- ②冰箱門都不碰觸開關或插座
- ③不可以使用潮溼的手碰觸開關或插座
- ④檢查故障的吹風機內部時，不用拔掉插頭。

## 三、做一做

1.下列哪些家電或用品是使用電力公司傳送過來的電力？請打√。(16分)

- (√)(1)電風扇 ( ) (2)手電筒
- (√)(3)冷氣機 ( ) (4)電鍋
- ( ) (5)鬧鐘 ( ) (6)電熨斗
- ( ) (7)冰箱 ( ) (8)時鐘

2.取荔枝仔細觀察蝴蝶的身體構造並畫下來，

請幫他填入正確的部位，將代號寫在下圖

( ) 中。(12分)

甲. 頭部	乙. 胸部	丙. 腹部
丁. 觸角	戊. 翅膀	己. 腳

(1)(丁)

(2)(戊)

(3)(甲)


(4)(乙)

(5)(丙)

(6)(己)
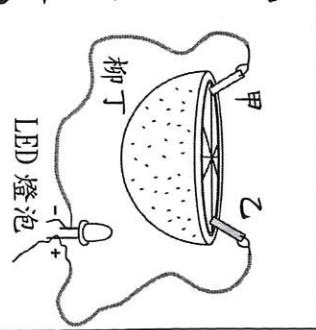
## 四、素養科學閱讀(共12分)

生活中，除了常見的乾電池外，我們也可以利用水果來自製水果電池。只要將一元硬幣（銅片）和鍍鋅的釘子插入柳丁等水果中，再連接電線和LED燈泡形成電路，就能讓燈泡發亮。



1.圖中的「甲」應該是下列哪一種物品？請打√。

(1)一元硬幣  (2)鍍鋅的釘子

2.如果想讓LED燈泡的亮度變亮一點，可以怎麼連接？請打√。

(1)使用電池串聯

(2)使用電池並聯

3.如果想知道製作水果電池時，不同的水果對燈泡亮度的影響，應該怎麼設計實驗？請打√。

(1)固定水果的種類，替換不同的電線。

(2)固定水果的種類，替換不同的燈泡。

(3)固定燈泡的種類，替換不同的水果。

(4)固定水果和燈泡的種類，替換不同的電線。